

1) Setelah penutupan saklar: KCL

$$i(t) = \frac{v(t)}{R_2} + C \frac{dv(t)}{dt} \quad \dots (1)$$

Dengan KVL :

$$V_s = R_1 \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + v(t) \quad \dots (2)$$

Substitusi persamaan: (1) dan (2)

$$V_s = \frac{R_1}{R_2} v(t) + R_1 \cdot C \frac{dv(t)}{dt} + \frac{L}{R_2} \cdot \frac{dv(t)}{dt} + CL \frac{d^2 v(t)}{dt^2} + v(t)$$


$$= CL \frac{d^2 v(t)}{dt^2} + \left( R_1 C + \frac{L}{R_2} \right) \frac{dv(t)}{dt} + \frac{R_1 + R_2}{R_2} v(t)$$

$$\frac{V_s}{CL} = \frac{d^2 v(t)}{dt^2} + \left( \frac{R_1}{L} + \frac{1}{R_2 C} \right) \frac{dv(t)}{dt} + \frac{R_1 + R_2}{R_2 CL} v(t)$$

disediakan menjadi :  $\frac{dv(t)}{dt} = u$

$$\frac{V_s}{CL} = u^2 + \left( \frac{R_1}{L} + \frac{1}{R_2 C} \right) u + \frac{R_1 + R_2}{R_2 CL} v(t)$$

2.

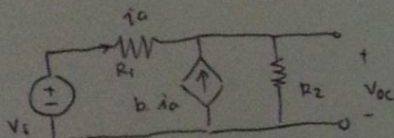


$$i_a = \frac{V_s - V_{oc}}{R_1}$$

Substitusi :

$$V_{oc} = \frac{V_s R_2 (1+b)}{R_1 + R_2 (1+b)}$$

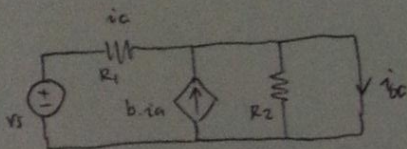
$$i_a + b \cdot i_a = \frac{V_{oc}}{R_2}$$



$$i_{oc} = i_a (1+b) = \frac{V_s}{R_1} (1+b)$$

$$R_{Th} = \frac{V_{oc}}{i_{oc}} = \frac{\frac{V_s R_2 (1+b)}{R_1 + R_2 (1+b)}}{\frac{V_s}{R_1} (1+b)} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 (1+b)}$$

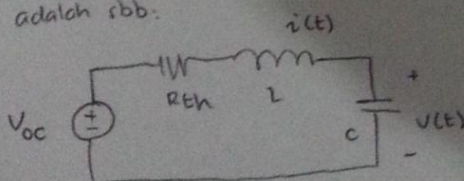Rangkaian equivalent thevenin-nya adalah sbb:



Menggunakan loop:

$$R_{Th} i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + v(t) - V_{oc} = 0$$

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

Cont.

(2)


$$R_{th} C \cdot \frac{dv(t)}{dt} + LC \cdot \frac{d^2 v(t)}{dt^2} + v(t) = V_{oc}$$

$$\frac{R_{th}}{L} \frac{dv(t)}{dt} + \frac{d^2 v(t)}{dt^2} + \frac{v(t)}{LC} = \frac{V_{oc}}{LC}$$

dengan  $\frac{dv(t)}{dt} = x$

$$x^2 + \frac{R_{th}}{L} x + \frac{v(t)}{LC} = \frac{V_s R_2 (1+b)}{R_1 + R_2 (1+b) LC} \leftarrow V_s \text{ berhubungan dengan } v(t)$$

(3)

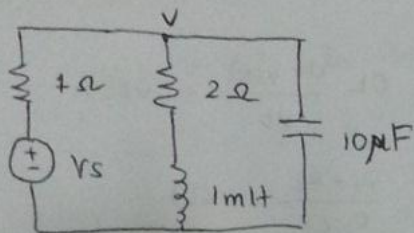

$$KCL \rightarrow \frac{v - V_s}{1\Omega} + i_L + 10\mu \cdot \frac{dv}{dt} = 0$$

$$KVL \rightarrow \textcircled{v} = 2i_L + 1m \cdot \frac{di_L}{dt}$$

$$0 = 2i_L + 1m \cdot \frac{di_L}{dt} - v \Leftarrow \frac{v - V_s}{1\Omega} + i_L + 10\mu \cdot \frac{dv}{dt} = 0$$

$$0 = 2i_L + 1m \cdot \frac{di_L}{dt} - v + i_L + 10\mu \cdot \frac{dv}{dt}$$

$$0 = 2i_L + 1m \cdot \frac{di_L}{dt} - v + i_L + 10\mu \cdot 2 \frac{di_L}{dt} + 10\mu \cdot 1m \cdot \frac{d^2 i_L}{dt^2}$$

$$V_s = 3i_L + 0,00102 \frac{di_L}{dt} + 10^{-8} \cdot \frac{d^2 i_L}{dt^2}$$


$$V_s \times 10^8 = 3 \times 10^8 i_L + 102000 \frac{di_L}{dt} + \frac{d^2 i_L}{dt^2}$$

$$s^2 + 102000s + 3 \times 10^8 = 0$$

$$s_1 = 3031 \quad s_2 = -98969$$



4

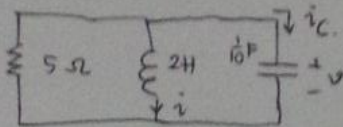

$$v(0) = 2V$$

$$i(0) = \frac{1}{10} A$$

Dan rumus didapat:

$$s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC} = 0 \quad \text{atau} \quad s^2 + 2s + 5 = 0$$

akar-akar nya:

$$s_{1,2} = -1 \pm j2$$

Sesuai karakteristik s-nya digunakan:

$$v(t) = e^{-t} [B_1 \cos 2t + B_2 \sin 2t]$$

$$v(0^+) = 2 = B_1$$


$$\frac{d(v(0^+))}{dt} = \frac{1}{C} i_c(0^+)$$

Dengan KCL:

$$i_c(0^+) = -\frac{v(0^+)}{5} - i(0^+) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{v}{5}$$


$$\frac{d(v(0^+))}{dt} = 10 \left(-\frac{1}{2}\right) = -B_1 + 2B_2 \rightarrow B_2 = -\frac{3}{2}$$

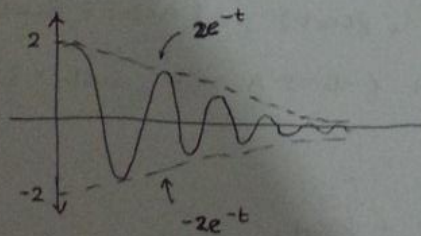Sehingga,  $v(t) = 2e^{-t} \cos 2t - \frac{3}{2} e^{-t} \sin 2t$  dengan  $t > 0$ .



5) Saat  $t < 0$


rangkaian ekuivalen:

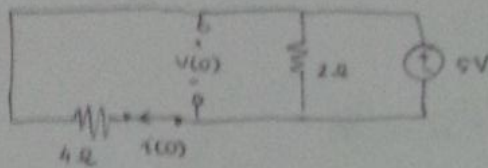

$$i(0) = -\frac{5}{4} = -1,25 \text{ mA}$$

$$v(0) = 9 \text{ V}$$

Saat  $t = 0$

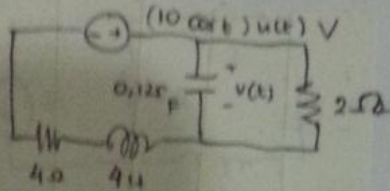

KCL node 1

$$\frac{v}{2} + 0,125 \frac{dv}{dt} = i \dots (1)$$

KVL loop kanan:

$$-10 \cos t + 4i + 4 \frac{di}{dt} + 4i = 0$$

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + 5 \frac{dv}{dt} + 6v = 20 \cos t$$

$$s^2 + 5s + 6 = 0$$

$$s_{1,2} = -2, -3$$

$$v_f = A \cos t + B \sin t$$

$$\frac{d^2}{dt^2} (A \cos t + B \sin t) + 5 \frac{d}{dt} (A \cos t + B \sin t) + 6 (A \cos t + B \sin t) = 20 \cos t$$

$$(-A \cos t - B \sin t) + 5 (-A \sin t + B \cos t) + 6 (A \cos t + B \sin t) = 20 \cos t$$

$$(-A + 5B + 6A) \cos t + (-B - 5A + 6B) \sin t = 20 \cos t$$

$$A = 2 \quad \text{dan} \quad B = 2$$

$$v_f = 2 \cos t + 2 \sin t$$

$$v(t) = 2 \cos t + 2 \sin t + A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-3t}$$

dari pers. 1

$$\frac{v(t)}{2} + 0,125 \frac{dv}{dt} = i$$

$$\frac{dv}{dt} = 8i - 4v$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \frac{dv(0)}{dt} &= 8i(0) - 4v(0) = 8 \left( -\frac{5}{4} \right) - 4(9) = \\ &= -30 \left( \frac{V}{s} \right) \end{aligned}$$



5

cont

5

Saat  $t = 0$

$$5 = v(0) = 2\cos 0 + 2\sin 0 + A_1 e^{-0} + A_2 e^{-0} = 2 + A_1 + A_2$$

$$\frac{dv(t)}{dt} = -2\sin t + 2\cos t - 2A_1 e^{-2t} - 3A_2 e^{-3t}$$


$$-30 = \frac{dv(0)}{dt} = -2\sin 0 + 2\cos 0 - 2A_1 e^{-0} - 3A_2 e^{-0} = 2 - 2A_1 - 3A_2$$

$$A_1 = -23 \text{ dan } A_2 = 26$$

$$v(t) = 2\cos t + 2\sin t - 23e^{-2t} + 26e^{-3t}$$

6


Saat  $t < 0$

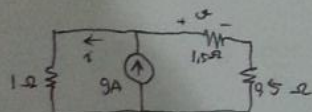

$$i(0^-) = \frac{2}{2+1} \times 9 = 6A = i(0^+)$$

$$v(0^-) = \frac{2}{2+1} \times 9 \times 1.5 = 4.5V = v(0^+)$$

Saat  $t > 0$

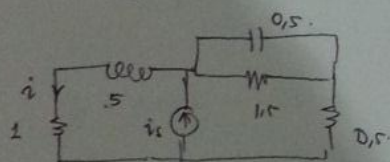

KCL pada node tengah:

$$i + 0.5 \frac{dv}{dt} + \frac{v}{1.5} = i_s \quad \dots (1)$$

KVL :

$$v + \left( 0.5 \frac{dv}{dt} + \frac{v}{1.5} \right) 0.5 = \frac{5di}{dt} + i \quad \dots (2)$$

Substitusi (1) ke (2)

$$\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{49}{30} \frac{dv}{dt} + \frac{4}{5} v = \frac{2}{5} i_s + 2 \frac{di_s}{dt} \quad \text{dimana: } i_s = 9 + 3e^{-2t}A$$

$$s^2 + \frac{49}{30}s + \frac{4}{5} = 0 \quad \rightarrow \text{akar: } s_{1,2} = -0.817 \pm j0.365$$

$$v_n(t) = e^{-0.817t} [A_1 \cos(0.365t) + A_2 \sin(0.365t)]$$

$$v(0) = 4.5 = A_1 + 4.5 - 7.04 \quad \rightarrow A_1 = 7.04$$

